वामन द्वारा अंकीय परिकल्पना

गाड़ेपछ्ठि वेंकट विश्वनाथ शर्मा *

Contents

नामक	ज् ण	1
1	तंत्रांश	1
2	सप्रतिष्ठान	1
3	द्शक गणित्र	3

सार—इस आलेख में वामन को दशक गणित्र के रूप में उपयोग करने का विधान प्रस्तुत है।

प्रदर्शी	वामन			
a	IO_4			
b	IO_5			
С	IO_6			
d	IO_7			
e	IO_8			
f	IO_10			
g	IO_11			
COM	3.3 V			

आगत चर	वामन कुश
W	IO_28
Χ	IO_23
Y	IO_31
Z	IO_12

सारणी. 2.1.1: सप्तांश प्रदर्शी-वामन कुश योजना।

नामकरण

Combination	संचय
	** * *
Computer	संगणक
Download	अवाहरत
т .	

Execute निष्पादित, चालयन

Flash प्रस्फुरण Hardware यंत्रान्श Now इदान Permutation क्रमचय क्रमादेशन Programming प्रतिरोध Resistance Software तंत्रान्श Weblink जालबन्धन Wordlength मात्राभार

1 तंत्रांश

्रइस आलेख के समस्त क्रमादेश निम्न जालबन्धन में उपलब्ध हैं।

https://github.com/gadepall/vaman/ tree/master/fpga/boolean/codes

2 सप्रतिष्ठान

2.1. आकृति. 2.1.2 में वामन के समस्त कुशाव्यूह प्रस्तुत हैं। कुशाव्यूह J5 को आकृति 2.1.1 में प्रदत्त सप्तांश प्रदर्शी के कुशों से सारणी 2.1.1 के द्वारा योजित करें। ध्यान रहे कि COM एवं 3.3V के मध्य एक प्रतिरोधी अनिवार्य है।

2.2. सारणी 2.2.1 को वामन एवं सप्तांश प्रदर्शी से कार्यान्वित करें।

हल: निम्न समीकरण में सारणी 2.2.1 के निर्गत चर a,b,c,d,e,f,g की अभिव्यक्ति आगत चर W,X,Y,Z के द्वारा की गयी है

$$a = WX'Y'Z' + W'X'YZ'$$
 (2.2.1)

$$b = WX'YZ' + W'XYZ' \tag{2.2.2}$$

$$c = Z'Y'XW' (2.2.3)$$

$$d = WX'Y'Z' + W'X'YZ' + WXYZ' + WX'Y'Z$$
(2.2.4)

$$e = WX'Y'Z' + WXY'Z' + W'X'YZ' + WX'YZ'$$

$$+ WXYZ' + WX'Y'Z \tag{2.2.5}$$

$$f = WX'Y'Z' + W'XY'Z' + WXY'Z' + WXYZ'$$
(2.2.6)


$$g = W'X'Y'Z' + WX'Y'Z' + WXYZ'$$
 (2.2.7)

निम्न क्रमादेश को इदान निष्पादित करें।

codes/decoders/dispdec.v codes/decoders/pygmy.pcf

W, X, Y, Z को GND से योजित करें। तत्पश्चात चरों के भिन्न संचय के लिये प्रदर्शी में प्राप्त अंकों को सारणी 2.2.1 से सत्यापित करें।

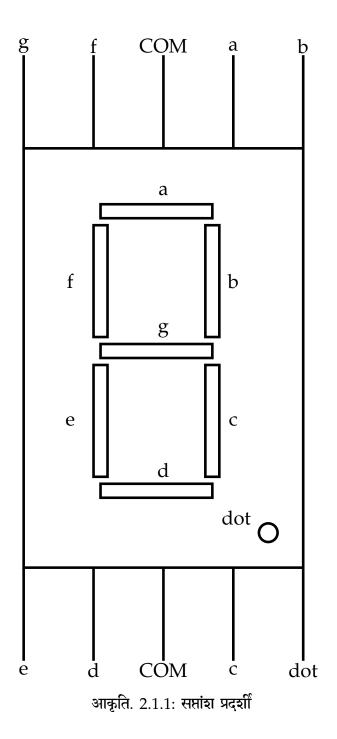*रचियता भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद,५०२२८५ के विद्युत अभियान्त्रिकी विभाग में कार्यरत हैं, ईमेल:gadepall@ee.iith.ac.in। यह लेख मुक्त स्रोत विचारधारा के अनुरूप है।



2.3. सारणी 2.3.1 में एक परवर्ती गूढ़वाचक के गुणधर्म का उल्लेख है। बूलीय समीकरणों के द्वारा A,B,C,D को W,X,Y,Z के व्यञ्जकों में व्यक्त करें। इसके पश्चात वामन के द्वारा परवर्ती गूढ़वाचक को कार्यान्वियत करें।

Z	Y	X	W	a	b	С	d	e	f	g	Decimal
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	9

सारणी. 2.2.1: प्रदर्शी गृहवाचक की सत्य सारिणी ।

Z	Y	X	W	D	С	В	A
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0
0	0	1	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	0	0

सारणी. 2.3.1: परवर्ती गूढवाचक की सत्य सारिणी ।

हलः निम्न समीकरणों में आवश्यक व्यञ्जक उपलब्ध हैं।

$$A = W'X'Y'Z' + W'XY'Z' + W'X'YZ' + W'XYZ' + W'XYZ' + W'X'Y'Z$$
 (2.3.1)


$$B = WX'Y'Z' + W'XY'Z' + WX'YZ' + WX'YZ' + W'XYZ'$$
 (2.3.2)

$$C = WXY'Z' + W'X'YZ' + WX'YZ' + WX'YZ' + W'XYZ'$$
 (2.3.3)

$$D = WXYZ' + W'X'Y'Z \tag{2.3.4}$$

निम्न कमादेश का चालयन करें। प्रदर्शी में परवर्ती अंक उत्पन्न होंगे।


codes/decoders/incdec.v

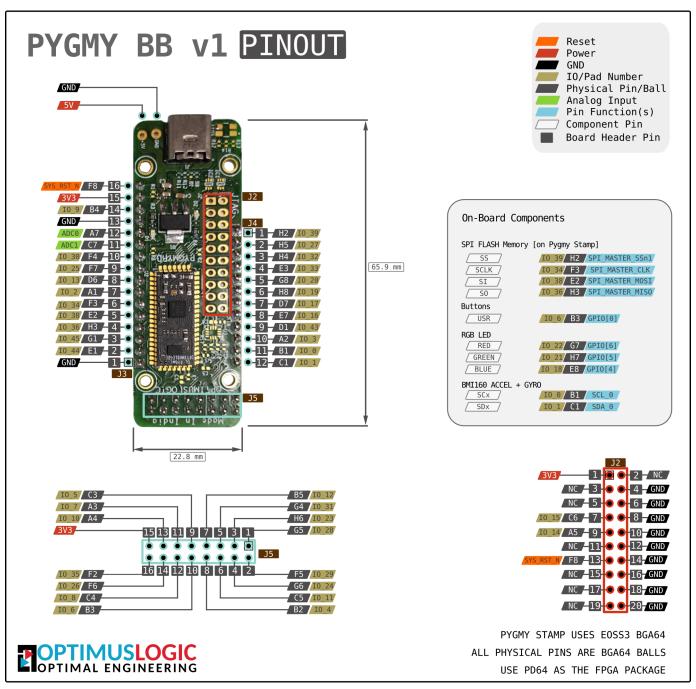

आकृति. 2.1.2: कुश आरेख

3 दशक गणित्र

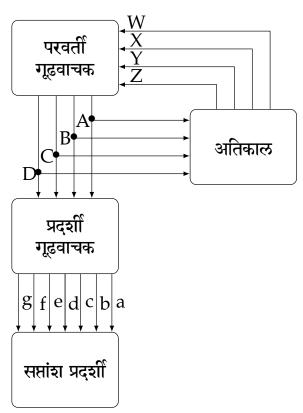- 3.1. आकृति. 3.1.1 के आधार पर क्रमादेश 2.3 में संशोधन करें एवं वामन के द्वारा दशक गणित्र का निर्माण करें। 3.2. पूर्ववतरी गूढवाचक की अभिकल्पना एवं कार्यान्वयन करें।



आकृति. 3.1.1: दशक गणित्र का खंड आरेख.